

Frekans Seçici Devreler

- Şu ana kadar sinusoidal kaynaklı devrelerde frekansın sabit olduğunu varsayarak analiz yaptık.
- Bu ünite de kaynak frekans değişiminin devrelerde etkisi analiz edilecek.
- Dikkatli bir şekilde seçilen devre elemanları, istenilen belirli frekans aralığının outputa aktarılmasını sağlar. Bu devrelere frekans seçici devreler denir.
- Frekan seçici devreler belirli frekanslı sinyallerin geçmesine izin vermediği için filtreler olarak da isimlendirilir.

1/45

Frekans Seçici Devreler

Frekans seçici devreler 4 grupta ifade edilebilir:


- Alçak geçiren
- Yüksek geçiren
- Bant geçiren
- Bant durduran

Frekans seçici devreleri tanımlamak için kullanılan araçlardan biri frekans tepki çizimidir. Bu çizimin iki parçası var:

1. $|H(j\omega)| - \omega$ grafiği. Bu grafik büyüklük grafiği olarak da adlandırılır.
2. $\theta(j\omega) - \omega$ grafiği. Bu grafik faz açısı grafiği olarak adlandırılır.

2/45

Frekans Seçici Devreler


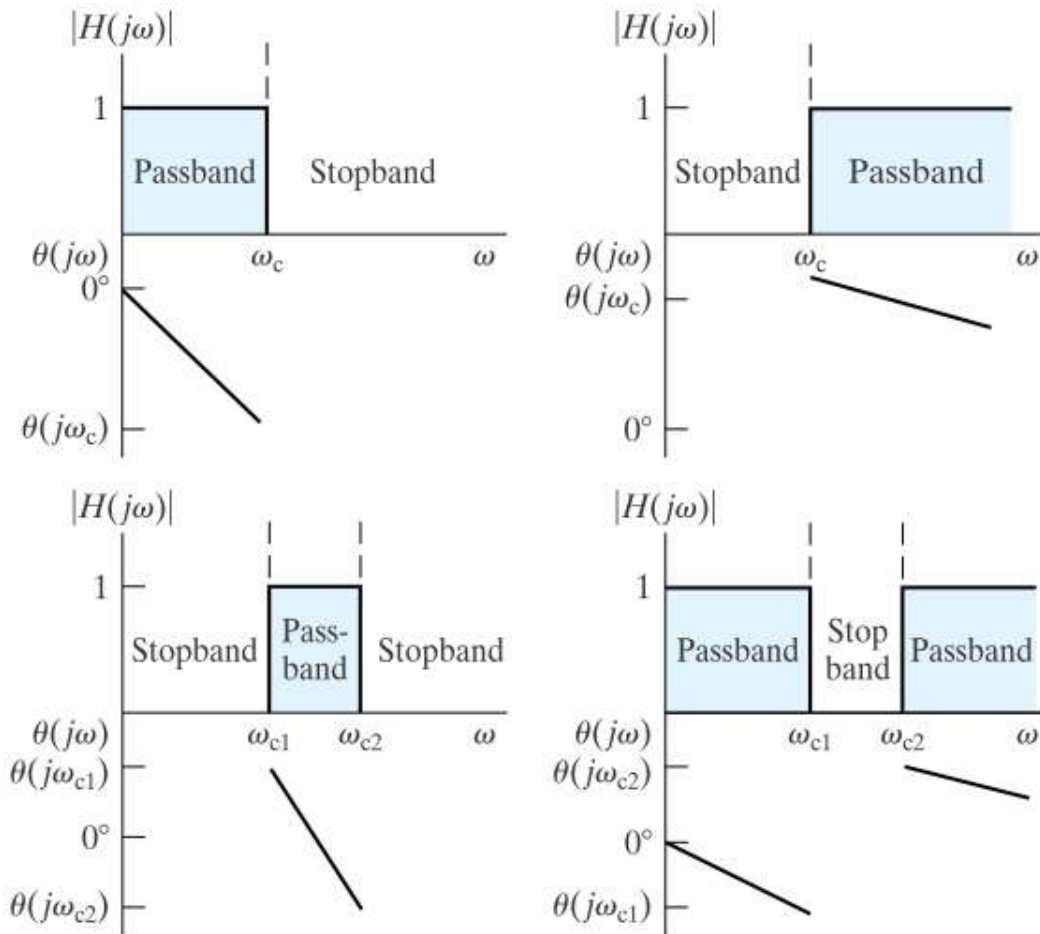


ω_c : kesim frekansı

3/45

Alçak Geçiren Filtre


Seri LR Devresi

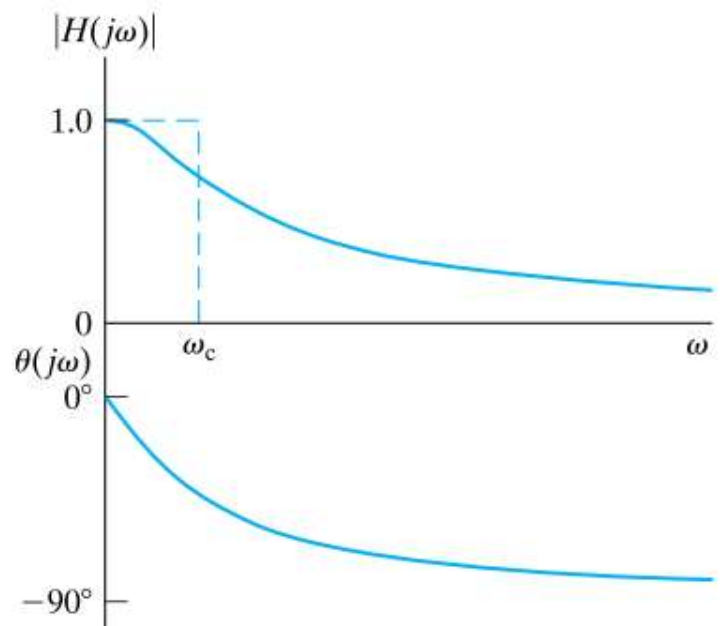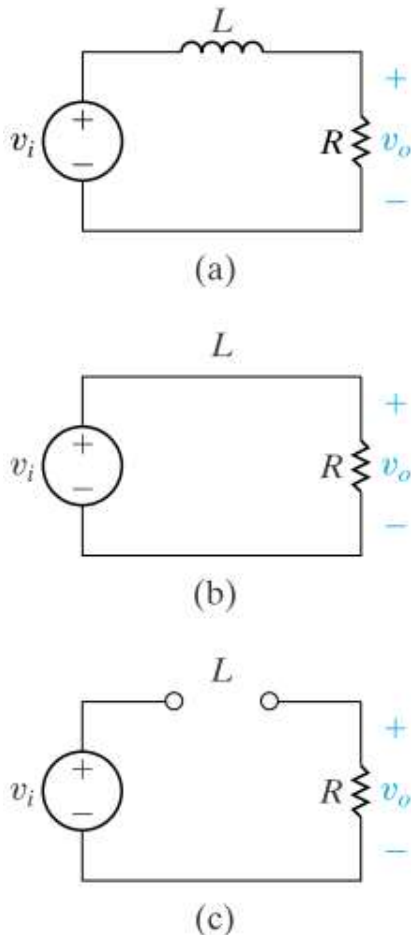

4/45

Alçak Geçiren Filtre

Kesim frekansı: $|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} H_{max}$

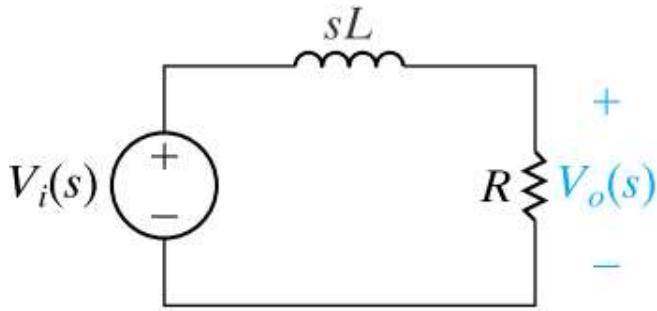


$$H(s) = \frac{R/L}{s + R/L}.$$
$$s = j\omega$$

$$H(j\omega) = \frac{R/L}{j\omega + R/L}, \quad |H(j\omega)| = \frac{R/L}{\sqrt{\omega^2 + (R/L)^2}},$$
$$\theta(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right).$$

5/45

Alçak Geçiren Filtre

Kesim frekansı: $|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} H_{max}$

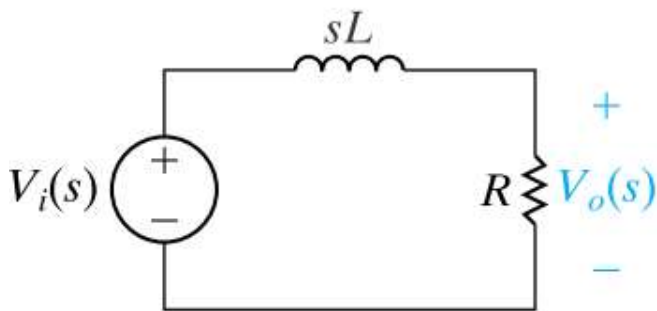

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |1| = \frac{R/L}{\sqrt{\omega_c^2 + (R/L)^2}}.$$

$$\omega_c = \frac{R}{L}.$$

6/45

Alçak Geçiren Filtre


Soru: $L=100\text{mH}$ bobin kullanarak 10 Hz 'den yüksek sinyalleri filtreleyen "alçak geçiren" bir devre tasarlayınız.

$$\omega_c = \frac{R}{L}.$$

$$\omega_c = 2\pi(10) = 20\pi \text{ rad/s}.$$

$$\begin{aligned} R &= \omega_c L \\ &= (20\pi)(100 \times 10^{-3}) \\ &= 6.28 \Omega. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |V_o(\omega)| &= \frac{R/L}{\sqrt{\omega^2 + (R/L)^2}} |V_i| \\ &= \frac{20\pi}{\sqrt{\omega^2 + 400\pi^2}} |V_i|. \end{aligned}$$

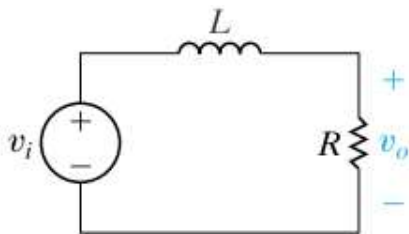


$f(\text{Hz})$	$ V_i (\text{V})$	$ V_o (\text{V})$
1	1.0	0.995
10	1.0	0.707
60	1.0	0.164

7/45

Alçak Geçiren Filtre

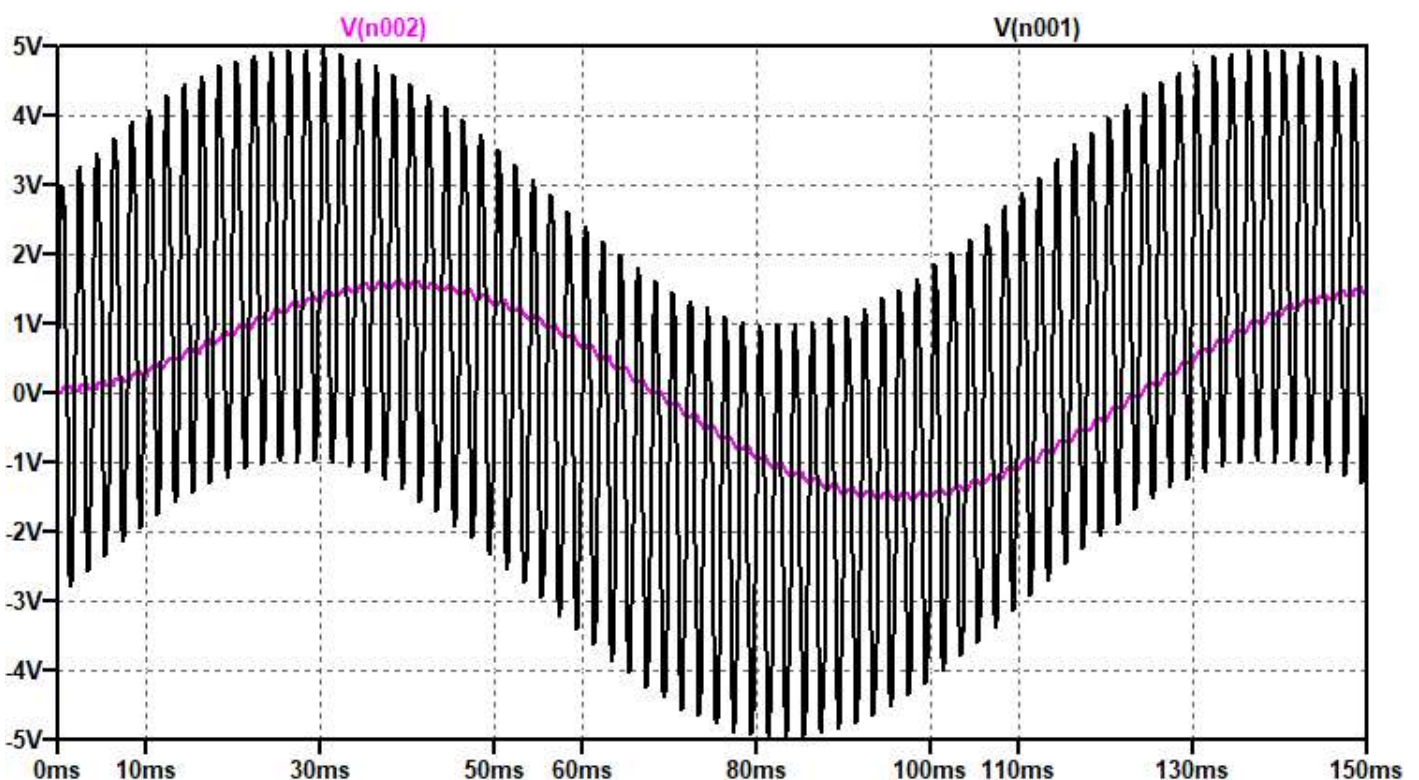V_i 500Hz ve 8 Hz iki sinyalin toplamı, V_o filtrelenmiş sinyal



8/45

Decibel Ölçeği

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \quad P_1 = P_2 \longrightarrow 0 \text{ dB}$$

$$P_2 = 2P_1 \quad G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 2 \approx 3 \text{ dB}$$

$$P_2 = 0.5P_1 \quad G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 0.5 \approx -3 \text{ dB}$$

$$\begin{aligned} G_{\text{dB}} &= 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \frac{V_2^2/R_2}{V_1^2/R_1} \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 + 10 \log_{10} \frac{R_1}{R_2} \end{aligned}$$

$$R_2 = R_1$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1} - 10 \log_{10} \frac{R_2}{R_1}$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

9/45

Decibel Ölçeği

Magnitude H	$20 \log_{10} H$ (dB)
0.001	-60
0.01	-40
0.1	-20
0.5	-6
$1/\sqrt{2}$	-3
1	0
$\sqrt{2}$	3
2	6
10	20
20	26
100	40
1000	60

10/45


Bode Diyagramı

- Frekans cevabında frekans aralığı çok geniş olduğu için lineer frekans eksenini kullanmak çok uygun olmuyor.
- Bundan dolayı transfer fonksiyonunu büyüklüğü dB cinsinden ve frekans logaritma cinsinden veya faz açısı derece cinsinden ve frekansı logaritma cinsinden göstermek standart olmuştur.
- Bu tür yarı logaritmik çizimlere Bode diyagramı denilmektedir.

11/45

Alçak Geçiren Filtre

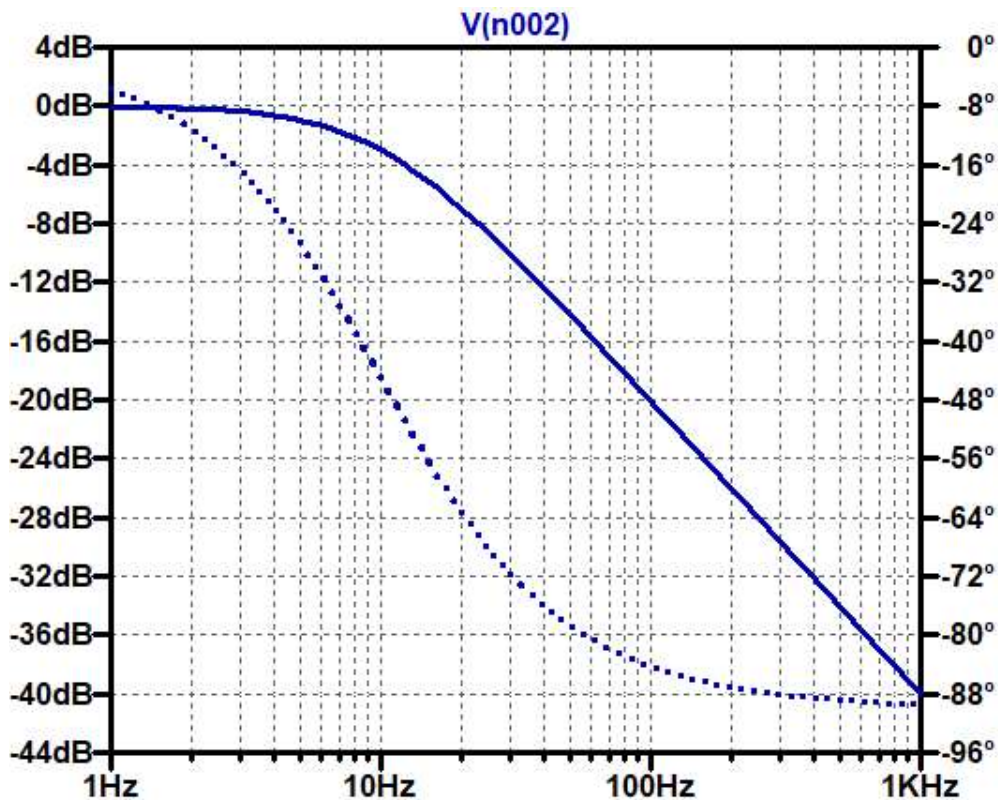
Bir önceki örnekte verilen devrenin Bode Diyagramı:



12/45

Alçak Geçiren Filtre

Seri RC devresi

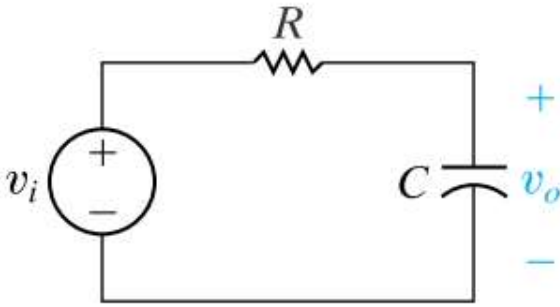


Frekans 0 ise C açık devre gibi davranacaktır. $v_o = v_i$

Frekans sonsuz ise kapasitörün empedansı 0 olacaktır. $v_o = 0$

13/45

Alçak Geçiren Filtre

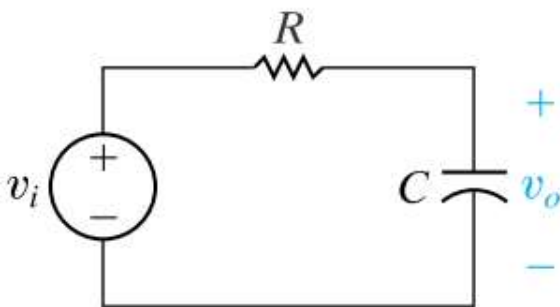Soru: Verilen devrede transfer fonksiyonunu bulunuz. Kesme frekansı için eşitliği ifade ediniz. Kesme frekansı 3kHz olması için $C = 1\mu F$ ise R ne olmalıdır?



$$H(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$s = j\omega$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{1}{RC}}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}}$$

14/45

Alçak Geçiren Filtre

$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{1}{RC}}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}}.$$


$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}(1) = \frac{\frac{1}{RC}}{\sqrt{\omega_c^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}}.$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}.$$

$$R = \frac{1}{\omega_c C} = \frac{1}{(2\pi)(3 \times 10^3)(1 \times 10^{-6})} = 53.05 \, \Omega.$$

15/45

Alçak Geçiren Filtre

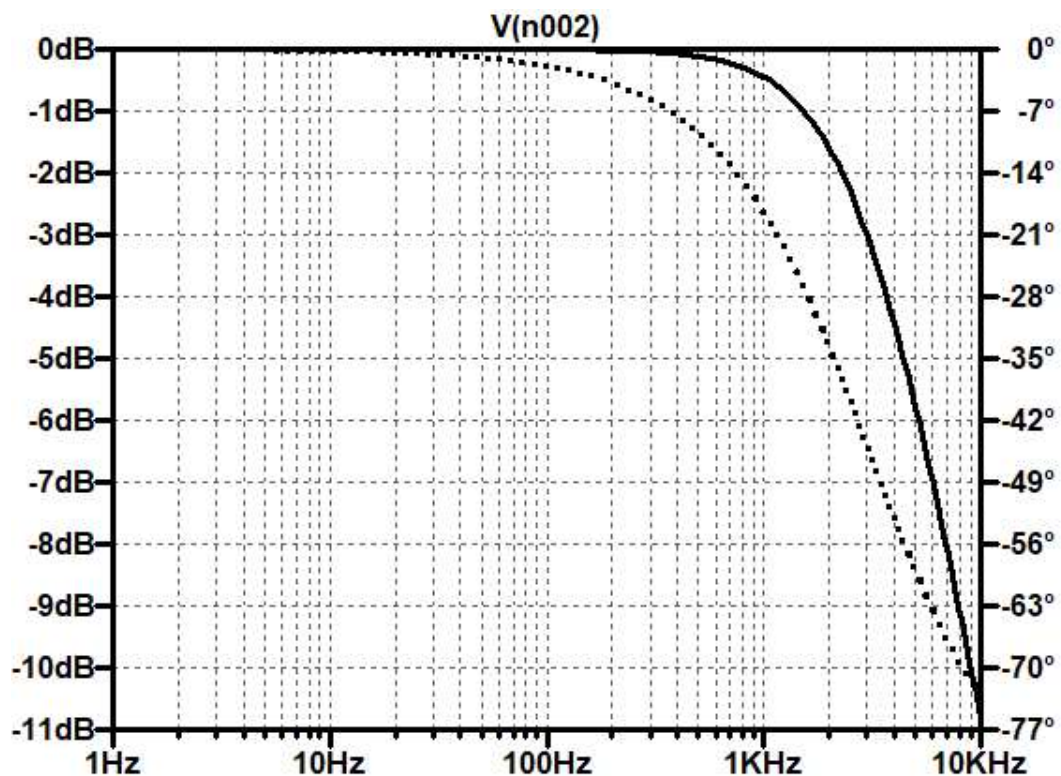

16/45

Alçak Geçiren Filtre

Ödev: Seri RC alçak geçiren devrenin kesme frekansı 8kHz olarak ayarlanmak istenmektedir. $R=10\text{k}\Omega$ ise kapasitörün değerini hesaplayınız.


1.99 nF.

Ödev: Seri LR alçak geçiren filtrenin kesme frekansı 2kHz ve $R=5\text{k}\Omega$ ise a) L b) 50 kHz frekansında $|H(j\omega)|$ c) 50 kHz frekansında $\theta(j\omega)$ değerlerini hesaplayınız.


(a) 0.40 H;
(b) 0.04;
(c) -87.71° .

17/45


Yüksek Geçiren Filtre

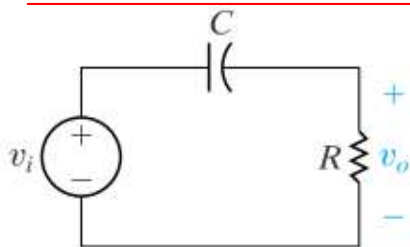


(a)

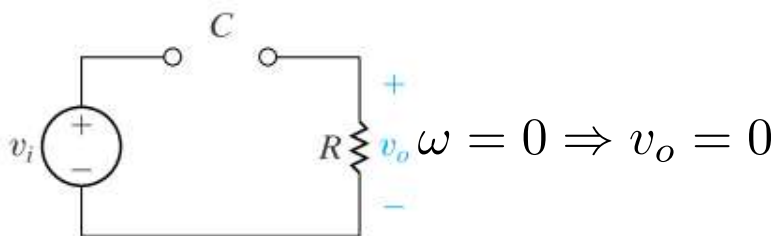

(b)

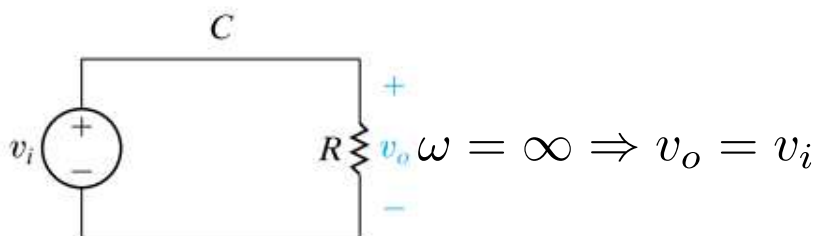


(c)

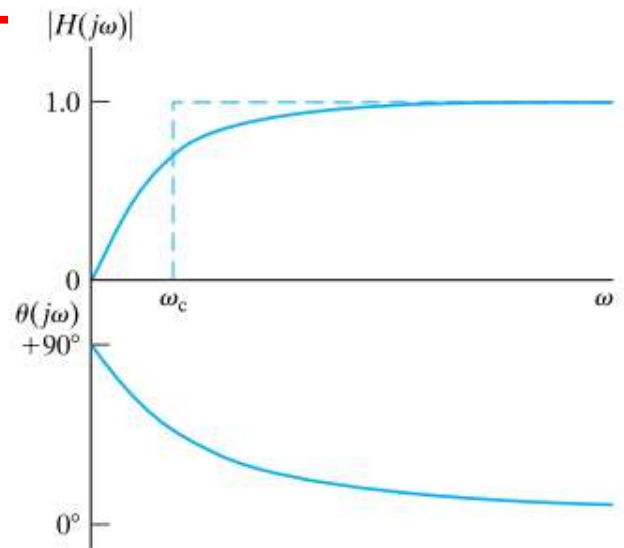

18/45

Yüksek Geçiren Filtre

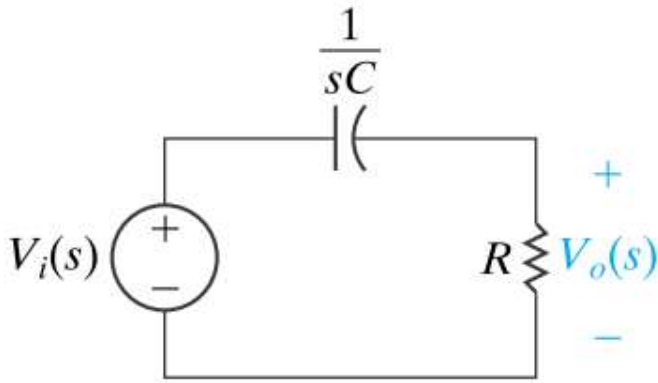

$$H(s) = \frac{s}{s + 1/RC}.$$

$$s = j\omega$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + 1/RC}.$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + (1/RC)^2}},$$

$$\theta(j\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}\omega RC.$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega_c^2 + (1/RC)^2}}.$$


$$\omega_c = \frac{1}{RC}.$$

19/45

Yüksek Geçiren Filtre

Soru: Bir RL yüksek geçiren filtre devresi tasarlayınız.

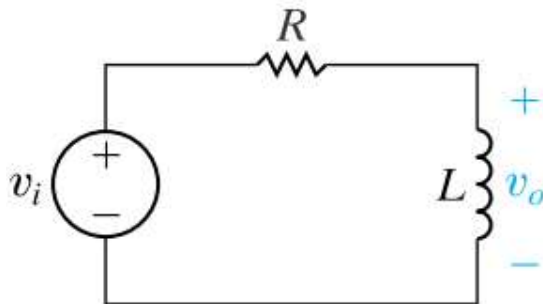a) Devrenin transfer fonksiyonunu çıkarınız. b) kesme frekansı için eşitlik elde ediniz. c) $R=100\Omega$ seçildiyse $f_c=15\text{kHz}$ için L 'nin değerini bulunuz.



$$H(s) = \frac{s}{s + R/L}.$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + R/L}.$$


$$|H(j\omega)| = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + (R/L)^2}}.$$

$$L = \frac{R}{\omega_c} = \frac{500}{(2\pi)(15,000)} = 5.31 \text{ mH}.$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega_c^2 + (R/L)^2}}, \quad \omega_c = \frac{R}{L}.$$

20/45


Yüksek Geçiren Filtre

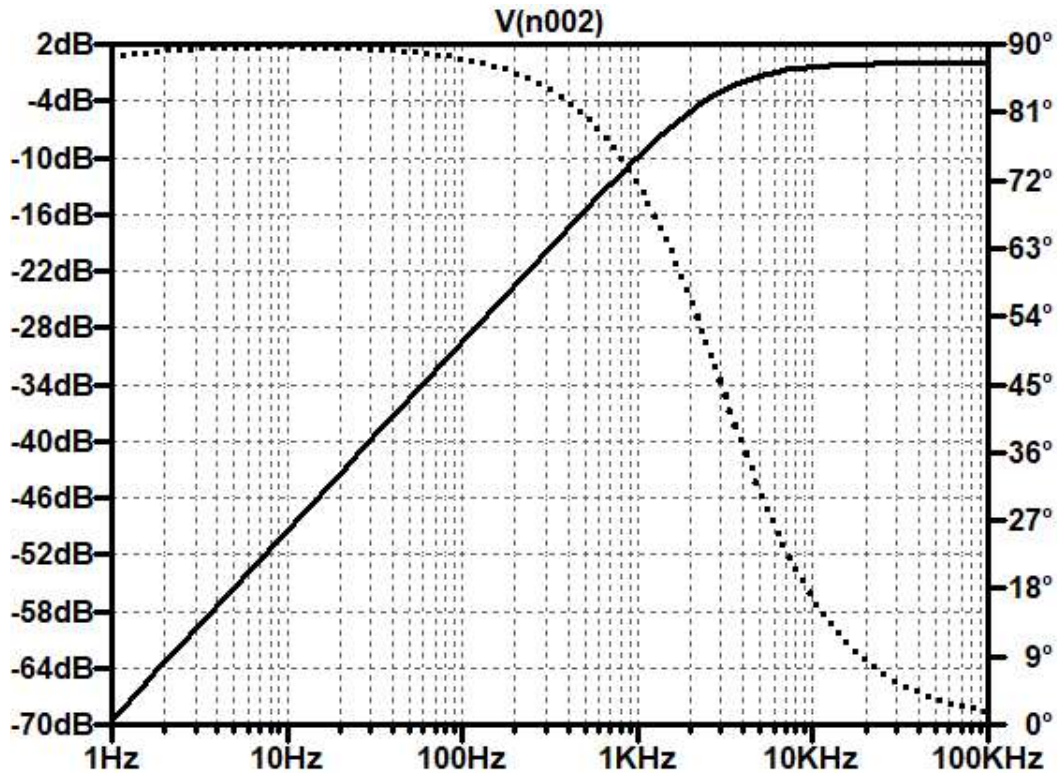

21/45

Yüksek Geçiren Filtre

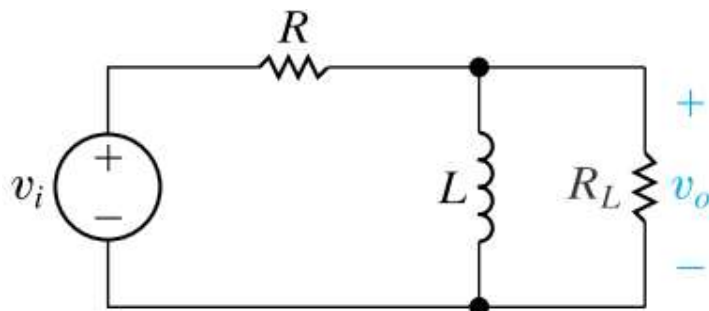Soru: Yüksek geçiren RL devresine yük bağlandı ise transfer fonksiyonunu ve $R = R_L = 500\Omega$, $L=5.31\text{mH}$ ise kesme frekansını bulunuz.



$$H(s) = \frac{\frac{R_L s L}{R_L + s L}}{R + \frac{R_L s L}{R_L + s L}} = \frac{\left(\frac{R_L}{R + R_L}\right)s}{s + \left(\frac{R_L}{R + R_L}\right)\frac{R}{L}}$$

$$H(s) = \frac{0.5s}{s + 0.5 \times \frac{500}{5.31 \times 10^{-3}}} = \frac{0.5s}{s + 0.5 \times 94162} = \frac{0.5s}{s + 0.5A}$$

22/45

Yüksek Geçiren Filtre

$$H(s) = \frac{0.5s}{s+0.5A} = \frac{1}{2+A/s}$$

ω sonsuza giderken maks transfer $1/2$ olacaktır.

kesim frekansı ise maks değerin $1/\sqrt{2}$ katı olacaktır.

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{4+A^2/\omega^2}} = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$$

$$8 = 4 + A^2/\omega_c^2$$

$$\omega_c^2 = A^2/4$$

$$\omega_c = A/2 = 2\pi f_c$$

$$f_c = A/(4\pi) \approx 7.5 \text{ kHz}$$

23/45

Yüksek Geçiren Filtre

Ödev: Seri RL yüksek geçiren filtre $R = 5 \text{ k}\Omega$ ve $L = 3.5 \text{ mH}$ devre elemanlarından oluşmuştur. Kesme frekansını bulunuz.

$$1.43 \text{ Mrad/s.}$$

Ödev: Seri RC yüksek geçiren filtre $C = 1 \mu\text{F}$ kapasitörü var ise verilen R değerleri için kesme frekanslarını hesaplayınız.

(a) 100Ω ; (b) $5 \text{ k}\Omega$; and (c) $30 \text{ k}\Omega$.


(a) 10 krad/s ;

(b) 200 rad/s ;

(c) 33.33 rad/s .


24/45

Bant Geçiren Filtre

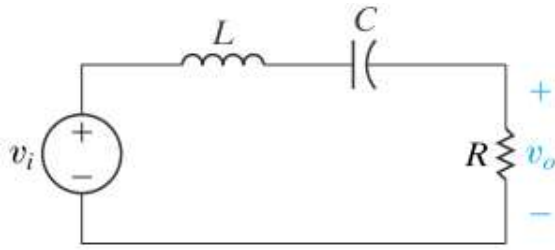


(a)

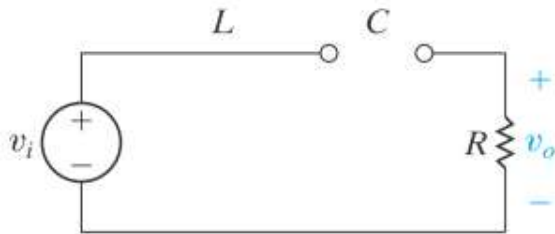
- $\omega_o = \sqrt{\omega_{c1}\omega_{c2}}$: merkez frekansı (rezonans frekansı)
- $\beta = \omega_{c2} - \omega_{c1}$: bant genişliği
- $Q = \omega_o/\beta$: Kalite faktörü



(b)

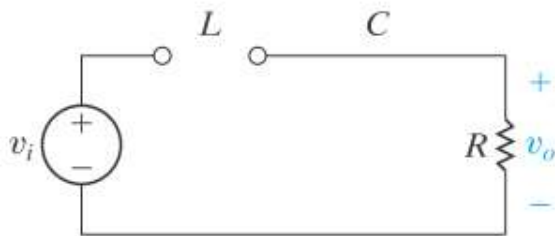


(c)

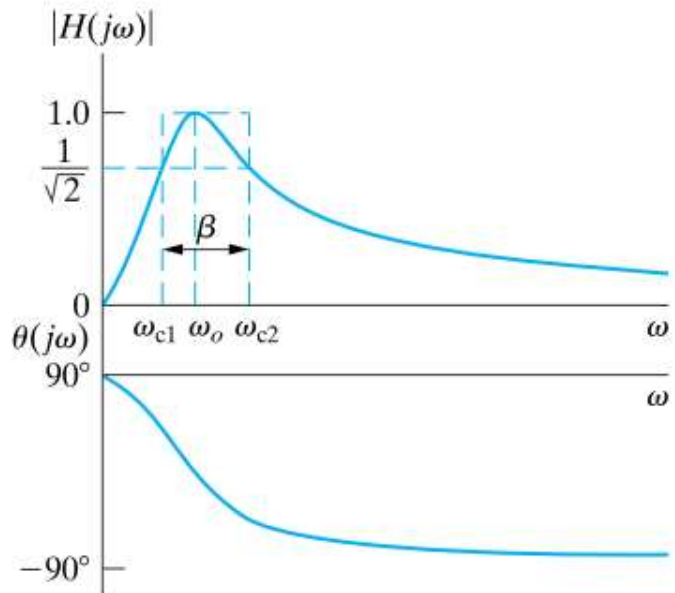

25/45

Bant Geçiren Filtre

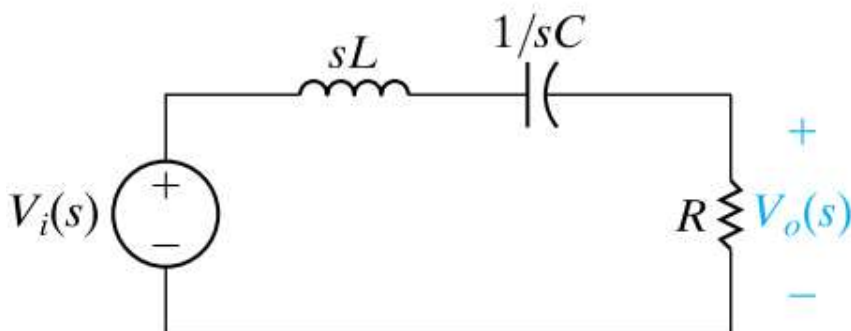


$$H(s) = \frac{(R/L)s}{s^2 + (R/L)s + (1/LC)}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega(R/L)}{\sqrt{[(1/LC) - \omega^2]^2 + [\omega(R/L)]^2}}$$

26/45

Bant Geçiren Filtre

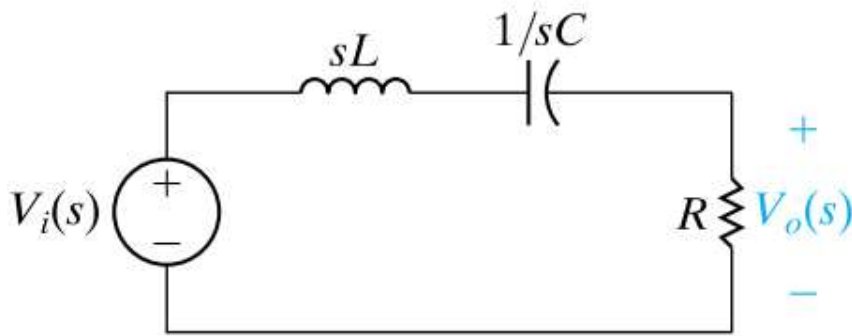

ω_o durumunda empedans kompleks değildir.

$$j\omega_o L + \frac{1}{j\omega_o C} = 0.$$

$$\omega_o = \sqrt{\frac{1}{LC}}.$$

27/45

Bant Geçiren Filtre

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega(R/L)}{\sqrt{[(1/LC) - \omega^2]^2 + [\omega(R/L)]^2}},$$

$$|H(j\omega_o)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_{c1} = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \left(\frac{1}{LC}\right)},$$

$$\omega_{c2} = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \left(\frac{1}{LC}\right)}.$$

28/45

Bant Geçiren Filtre

$$\omega_{c1} = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \left(\frac{1}{LC}\right)},$$

$$\omega_{c2} = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \left(\frac{1}{LC}\right)}.$$

$$\beta = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \frac{R}{L}.$$

$$Q = \omega_o / \beta$$

$$\omega_o = \sqrt{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}} = \sqrt{\frac{1}{LC}}.$$

$$= \sqrt{\frac{L}{CR^2}}.$$

29/45

Bant Geçiren Filtre

Soru: 1-10 kHz aralığındaki frekansları seçmek için $1\mu F$ kapasitör kullanılacaksa seri RLC devresinde R ve L değerlerini ve kalite faktörünü, bant genişliğini, merkez frekansını bulunuz.

$$f_o = \sqrt{f_{c1}f_{c2}} = \sqrt{(1000)(10,000)} = 3162.28 \text{ Hz}.$$

$$\omega_o = \sqrt{\frac{1}{LC}}.$$

$$L = \frac{1}{\omega_o^2 C} = \frac{1}{[2\pi(3162.28)]^2(10^{-6})} = 2.533 \text{ mH}.$$

$$Q = \omega_o / \beta$$


$$Q = \frac{f_o}{f_{c2} - f_{c1}} = \frac{3162.28}{10,000 - 1000} = 0.3514.$$

$$\beta = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \frac{R}{L} = 9000 \times 2\pi = R/2.533m$$

$$R = 143.24\Omega$$

30/45


Bant Geçiren Filtre

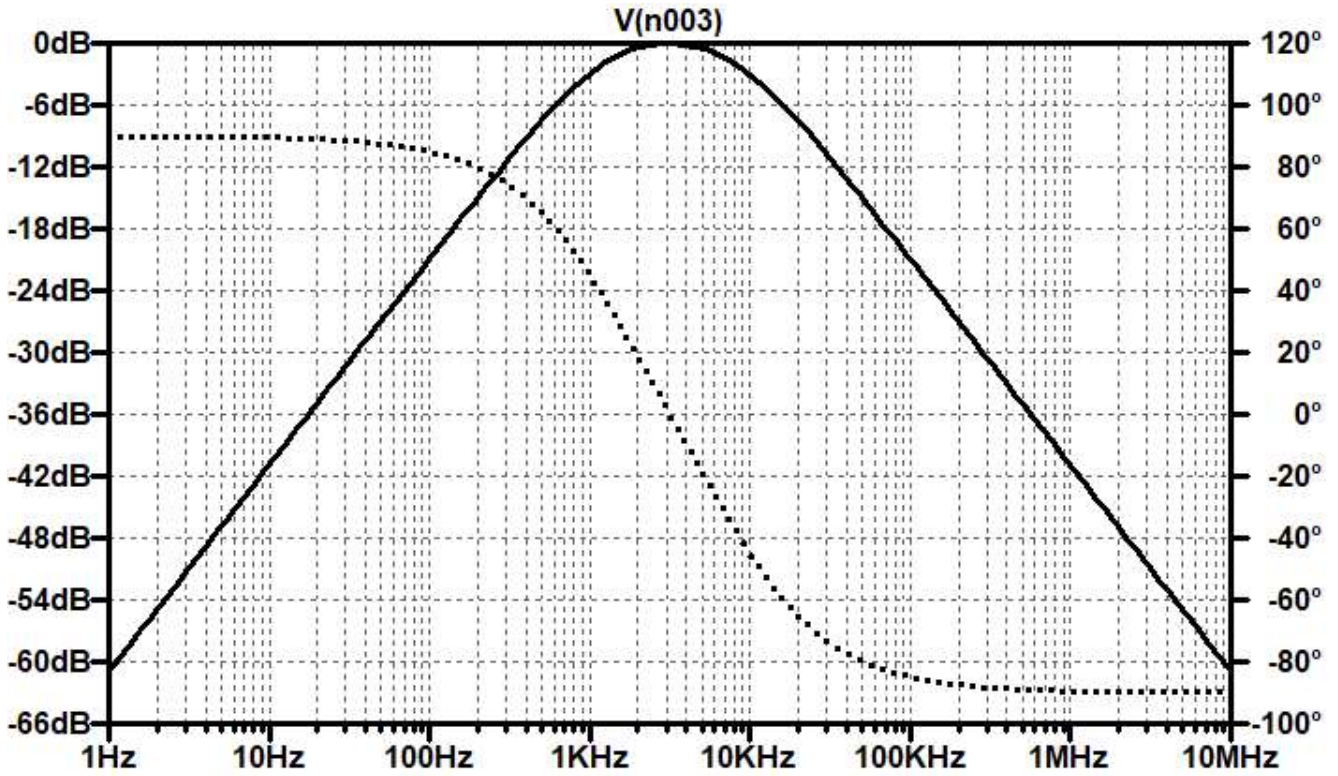

31/45

Bant Geçiren Filtre

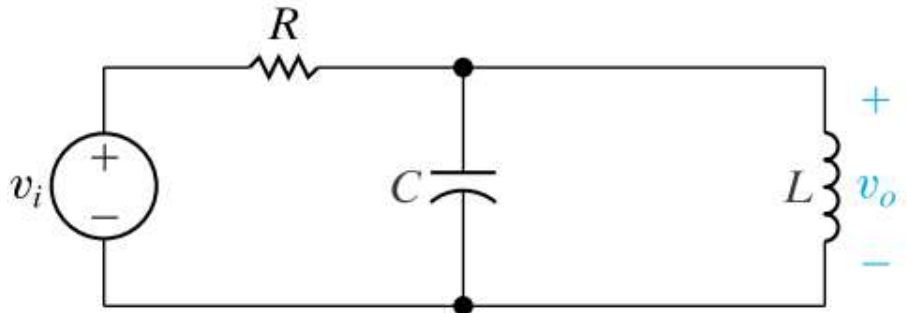Soru: Verilen devre bir bant geçiren filtredir. Kesme frekansları için gerekli olan denklemler verilmiştir. Devrede merkez frekansı 5kHz, bant genişliği 200 Hz ve $5\mu F$ kapasitör seçilmişse R ve L değerlerini ve kalite faktörünü hesaplayınız.



$$\omega_{c1} = -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}},$$

$$\omega_{c2} = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}.$$

32/45

Bant Geçiren Filtre

$$\omega_{c1} = -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}},$$

$$\omega_{c2} = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}.$$

$$\begin{aligned}\beta &= \omega_{c2} - \omega_{c1} \\ &= \frac{1}{RC}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R &= \frac{1}{\beta C} \\ &= \frac{1}{(2\pi)(200)(5 \times 10^{-6})} \\ &= 159.15 \, \Omega.\end{aligned}$$

33/45

Bant Geçiren Filtre

$$\omega_{c1} = -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}},$$

$$\omega_{c2} = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}.$$

$$\omega_o = \sqrt{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}}$$

$$\omega_o = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$\begin{aligned}L &= \frac{1}{\omega_o^2 C} = \frac{1}{[2\pi(5000)]^2(5 \times 10^{-6})} \\ &= 202.64 \, \mu\text{H}.\end{aligned}$$

$$\omega_o = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


$$\begin{aligned}Q &= \omega_o / \beta \\ &= \sqrt{\frac{R^2 C}{L}}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta &= \omega_{c2} - \omega_{c1} \\ &= \frac{1}{RC}.\end{aligned}$$

34/45

Bant Geçiren Filtre

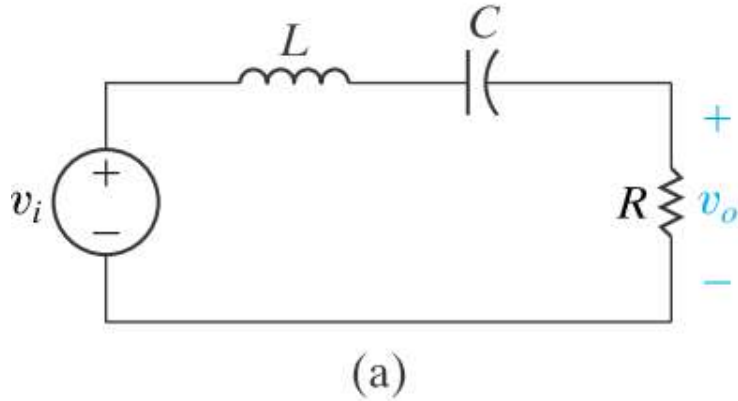Ödev: Verilen bant geçiren filtrede merkez frekansı 12 kHz, kalite faktörü 6 olması için ve $1 \mu F$ kapasitör kullanılmışsa R ve L değerleri ne olmalıdır?




$$L = 1.76 \text{ mH}, R = 22.10 \Omega.$$

35/45

Bant Geçiren Filtre

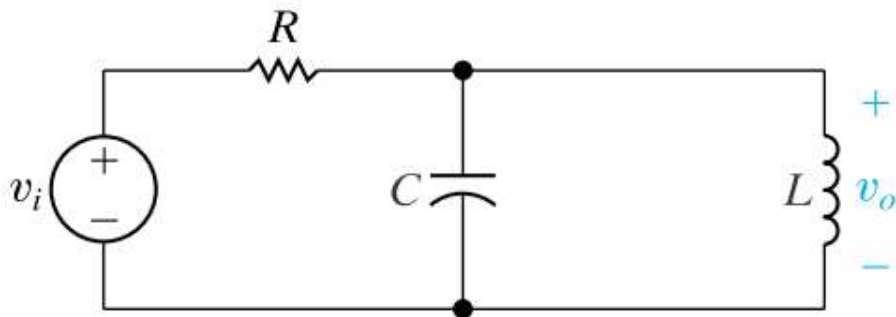
Ödev: Verilen bant geçiren filtrede merkez frekansı 2kHz ve bant genişliği 500 Hz ise C ve L değerlerini hesaplayınız. (R=250 Ω kullanınız.)



$$L = 4.97 \text{ mH}, C = 1.27 \mu F.$$


36/45

Bant Durduran Filtre

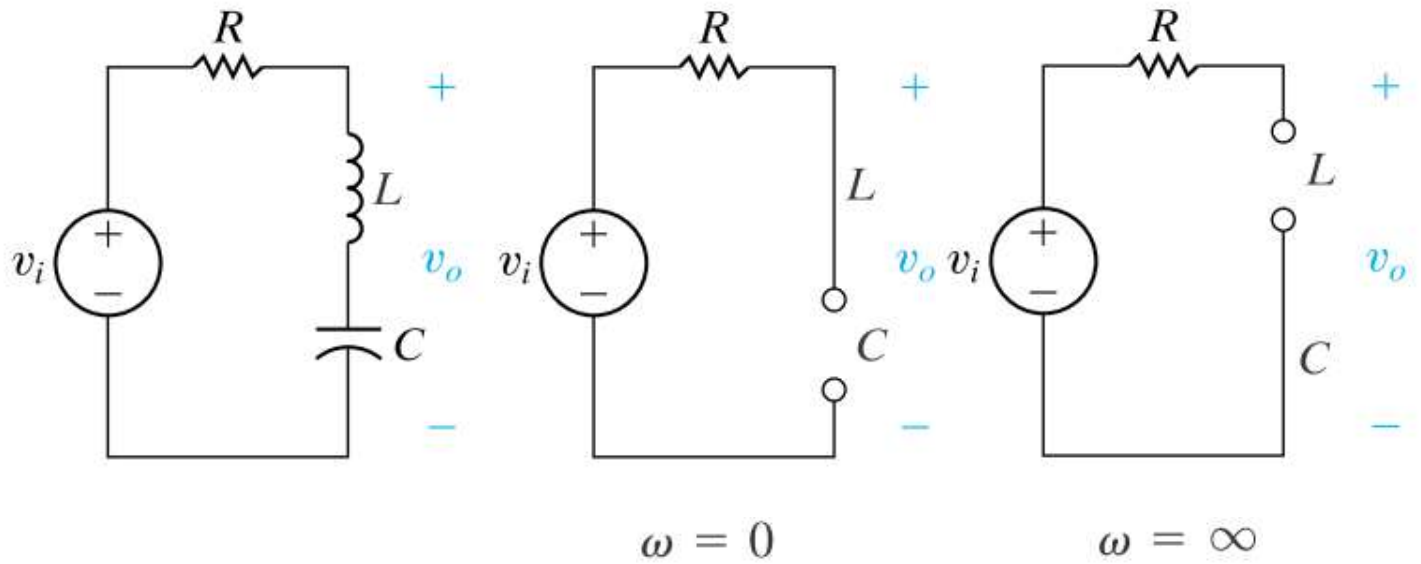


37/45

Bant Durduran Filtre

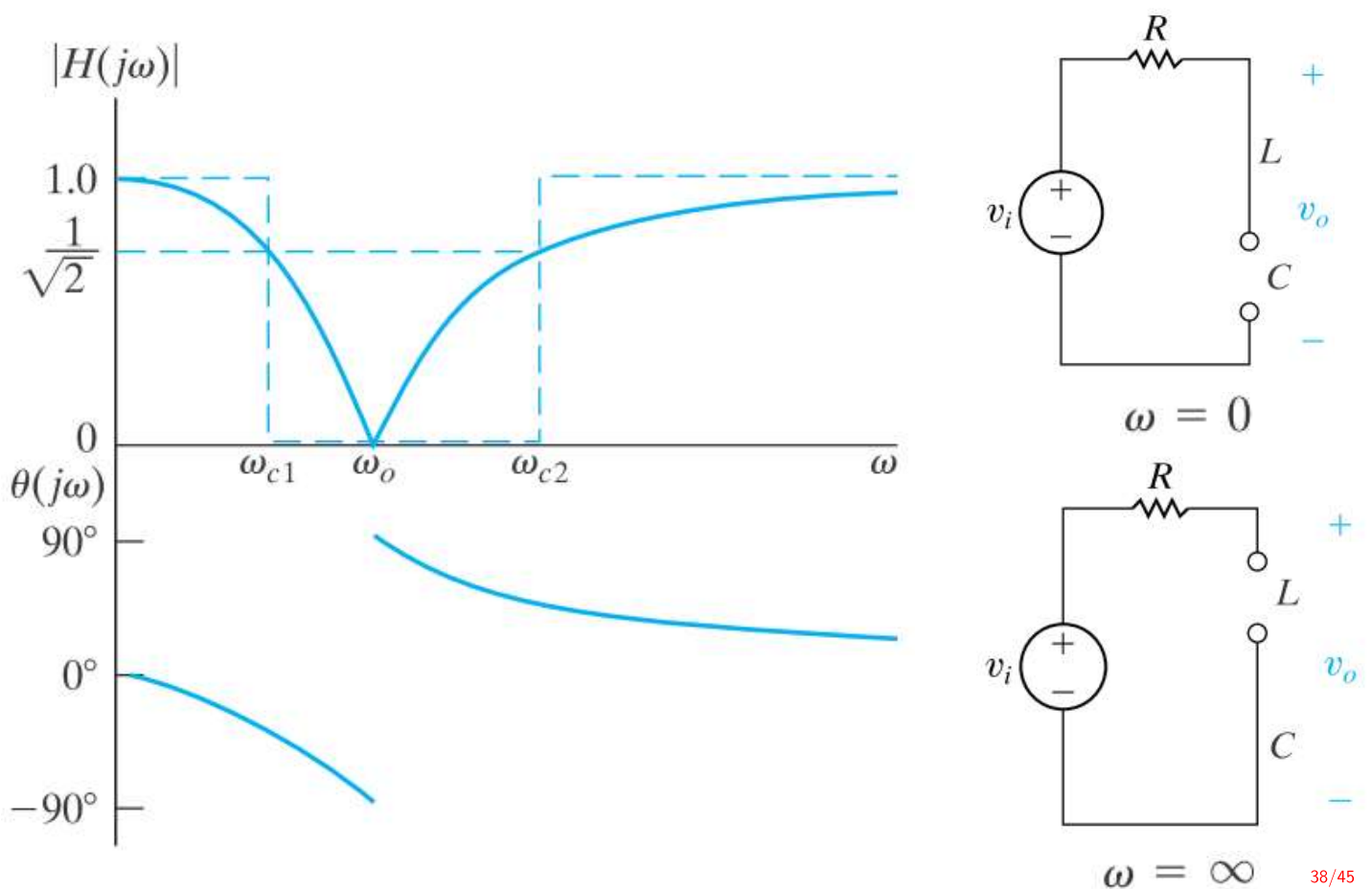

38/45

Bant Durduran Filtre

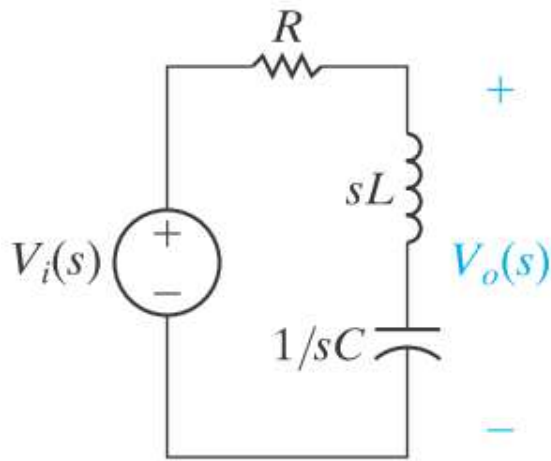


$$H(s) = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$

$$= \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\left| \frac{1}{LC} - \omega^2 \right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2 \right)^2 + \left(\frac{\omega R}{L} \right)^2}},$$

39/45

Bant Durduran Filtre

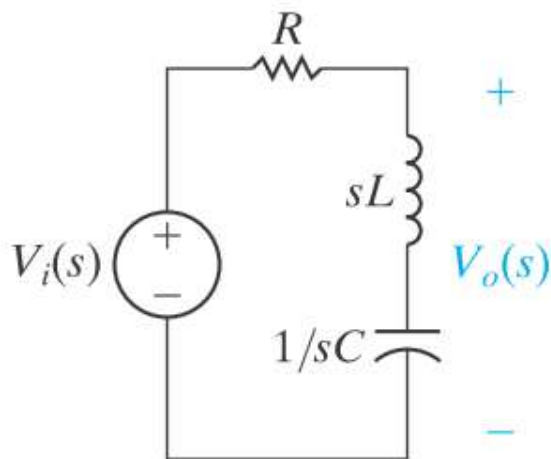

$$\omega_o = \sqrt{\frac{1}{LC}}.$$

$$H_{\max} = |H(j0)| = |H(j\infty)|$$


$$(1/\sqrt{2})H_{\max} \quad H_{\max} = 1$$

$$\omega_{c1} = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L} \right)^2 + \frac{1}{LC}}, \quad \beta = R/L.$$

$$\omega_{c2} = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L} \right)^2 + \frac{1}{LC}}, \quad Q = \sqrt{\frac{L}{R^2C}}.$$

40/45

Bant Durduran Filtre

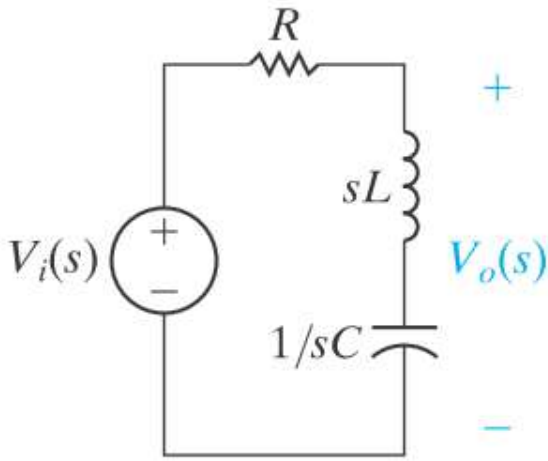


Soru: Seri bant durduran RLC devresinin bant genişliği 250 Hz, merkez frekansı 750 Hz olması isteniyor. 100 nF kapasitör kullanılmışsa R , L , ω_{c1} , ω_{c2} ve Q değerlerini hesaplayınız.

$$\omega_{c1} = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}},$$

$$\omega_{c2} = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}.$$

41/45

Bant Durduran Filtre

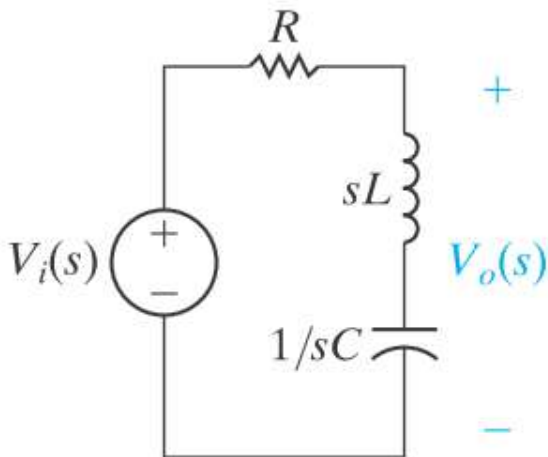

$$\omega_{c1} = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}},$$


$$\omega_{c2} = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}.$$

$$Q = \omega_o / \beta = 3.$$

$$L = \frac{1}{\omega_o^2 C} = \frac{1}{[2\pi(750)]^2 (100 \times 10^{-9})} = 450 \text{ mH}.$$

42/45

Bant Durduran Filtre

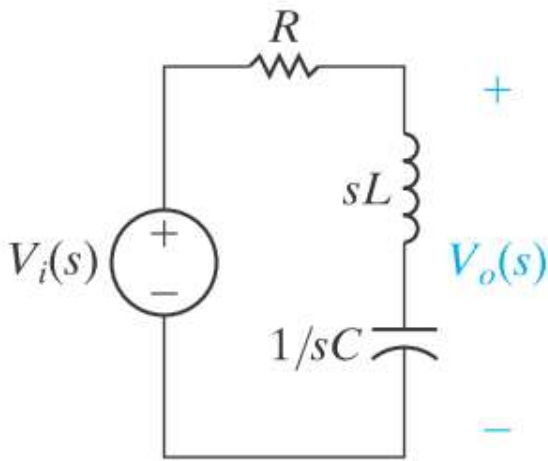

$$\omega_{c1} = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}},$$

$$\omega_{c2} = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}.$$

$$R = \beta L$$

$$= 2\pi(250)(450 \times 10^{-3})$$


$$= 707 \, \Omega.$$

$$\omega_{c1} = 3992.0 \, \text{rad/s}$$

$$\omega_{c2} = 5562.8 \, \text{rad/s}.$$

43/45

Bant Durduran Filtre

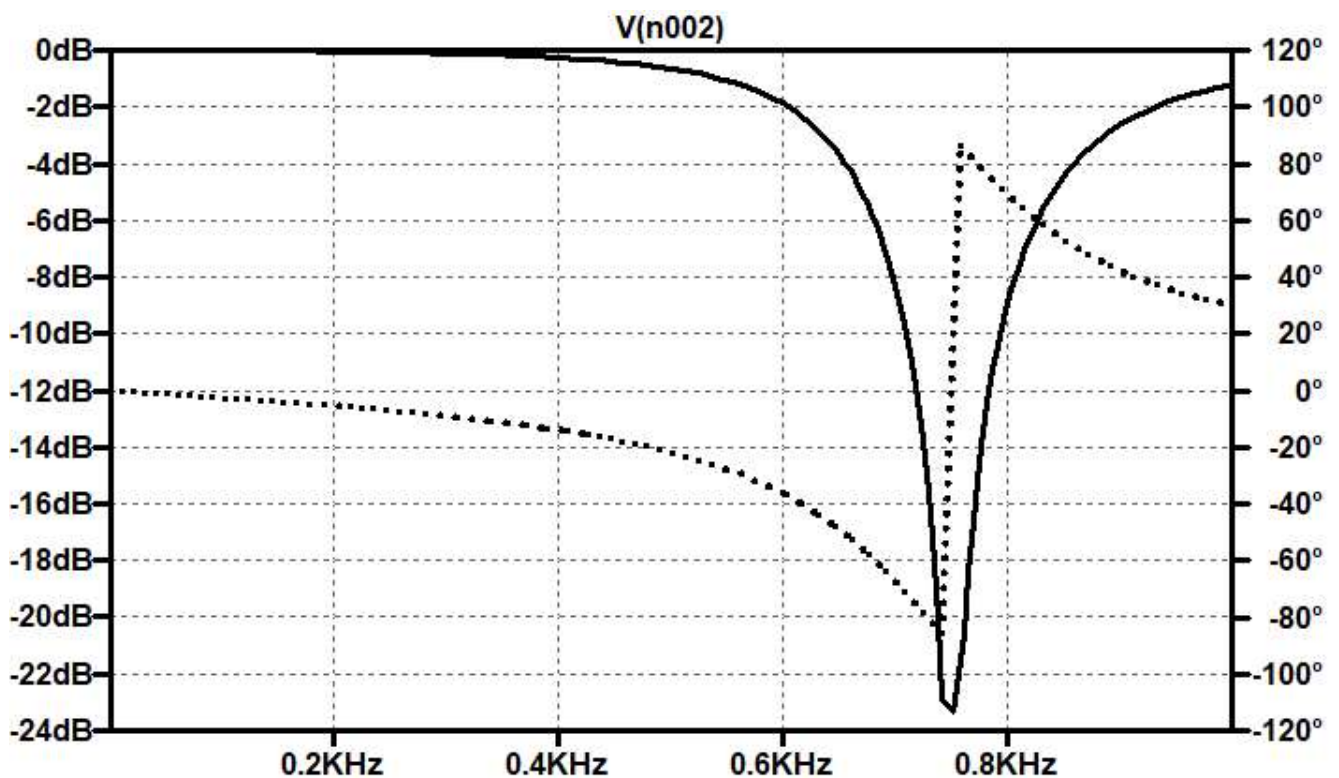

44/45

Bant Durduran Filtre

Ödev: Merkez frekansı 4kHz ve kalite faktörü 5 olan seri RLC bant durduran devreyi 500nF kapasitör kullanarak tasarlamak için L ve R değerlerini bulunuz.

$$L = 3.17 \text{ mH},$$

$$R = 15.92 \, \Omega.$$