
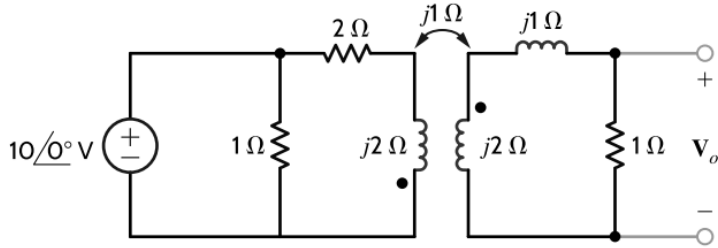


## EEM202 Ödev 4


**Soru 1:**  $V_o$  voltajını bulunuz.

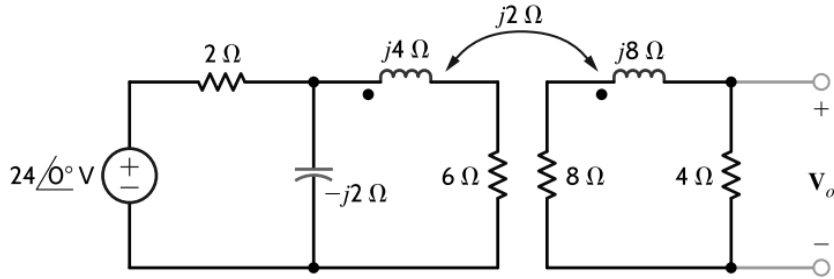


**Soru 2:**  $V_o$  voltajını bulunuz.




**Soru 3:**  $V_o$  voltajını bulunuz.

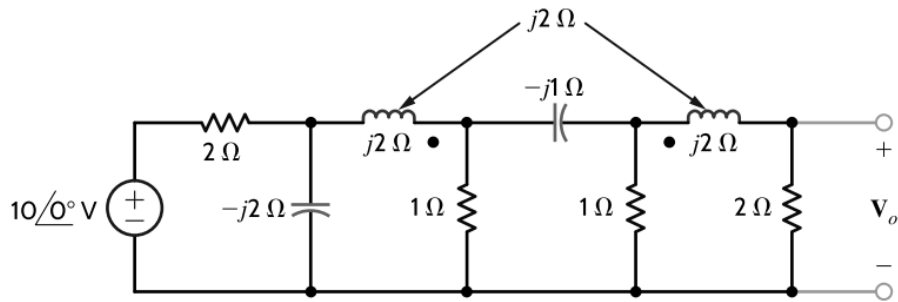


**Soru 4:**  $I_o$  akımını bulunuz.

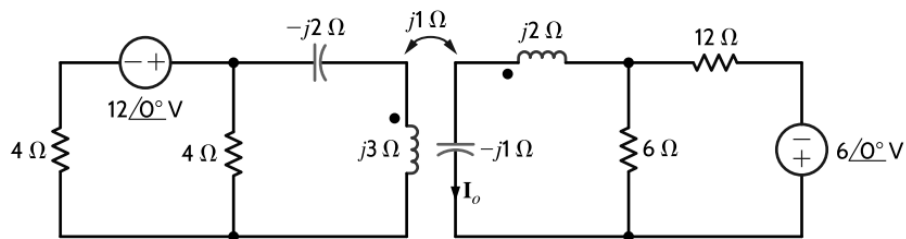


**Soru 5:**  $V_o$  voltajını bulunuz.

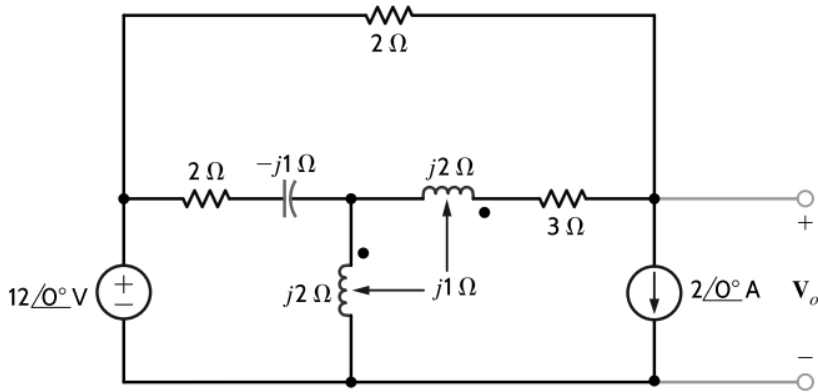


**Soru 6:**  $V_o$  voltajını bulunuz.

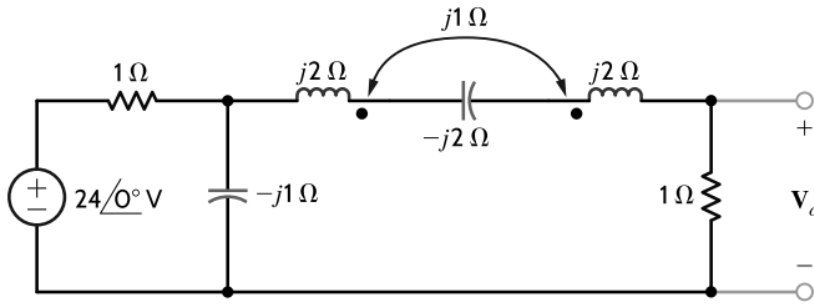


**Soru 7:**  $Z_{in}$  empedansını bulunuz.

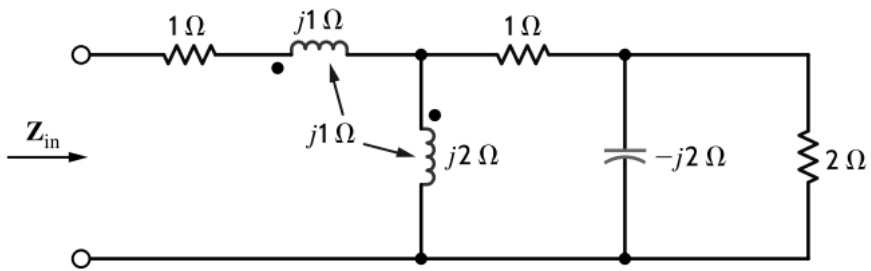

**Soru 8:**  $V_o$  voltajını ağ akımlar yöntemi ile bulunuz.

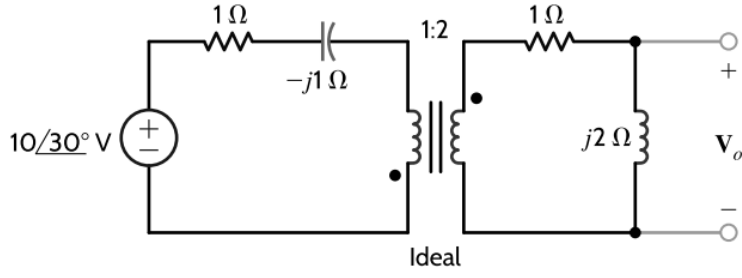

**Soru 9:**  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $I_1$ ,  $I_2$  değerlerini bulunuz.

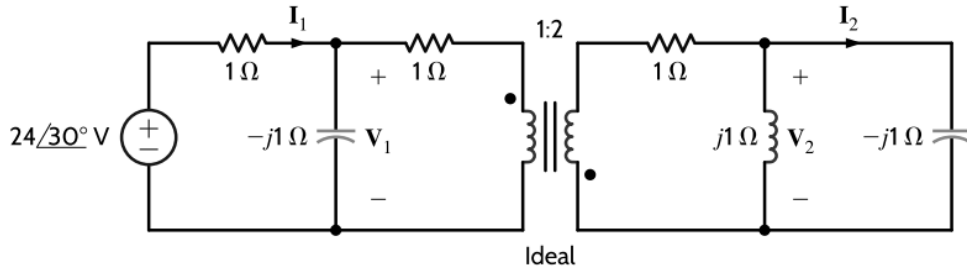

**Soru 10:** Kaynak tarafından görülen empedansı bulunuz.

