
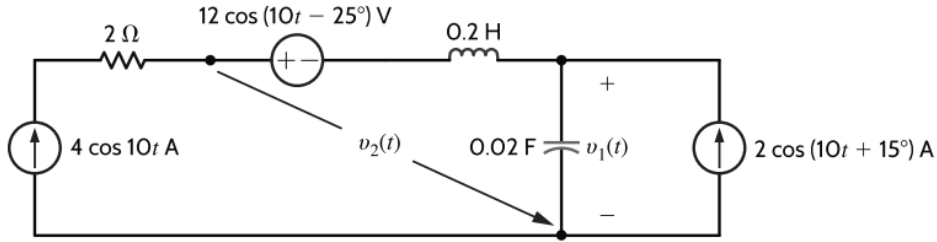


### EEM202 Ödev 3


**Soru 1:**  $v_1(t)$  ve  $v_2(t)$ 'yi bulunuz.

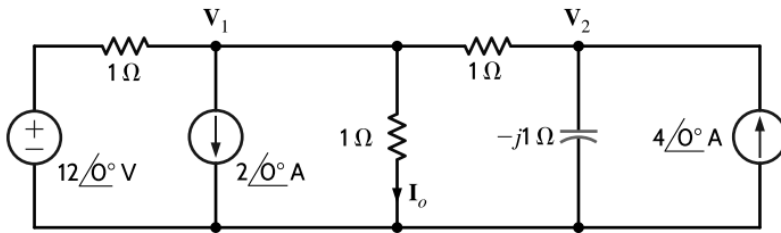


**Soru 2:**  $I_o$  akımını bulunuz.




**Soru 3:**  $I_o$  akımını bulunuz.

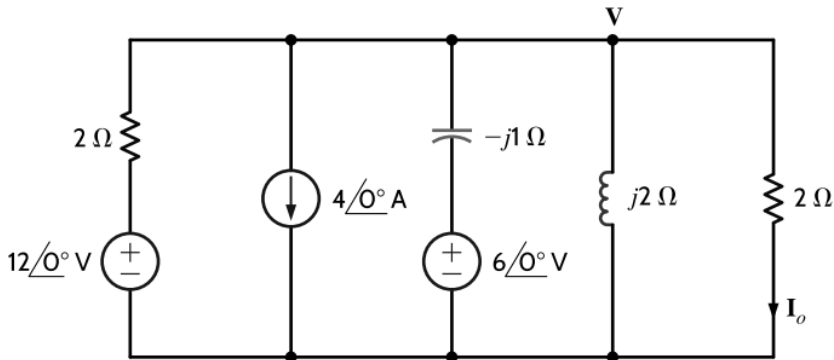


**Soru 4:**  $I_o$  akımını bulunuz.

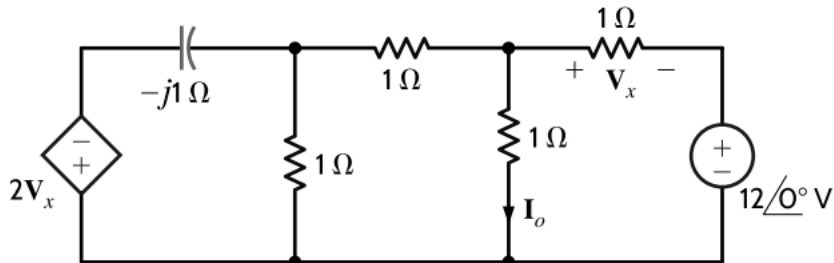


**Soru 5:**  $I_o$  akımını düğüm gerilimleri yöntemi ile bulunuz.

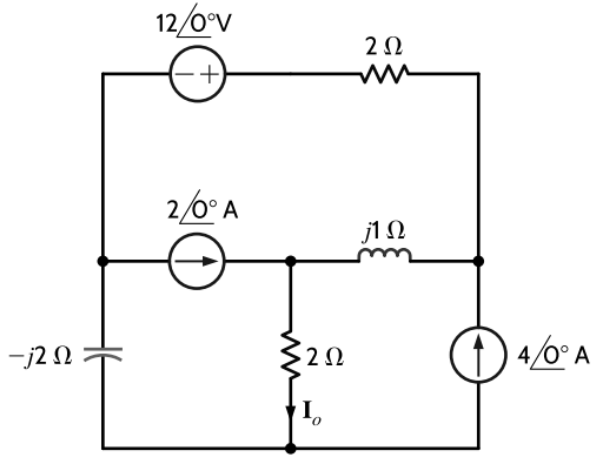


**Soru 6:**  $V_o$  voltajını düğüm gerilimleri yöntemi ile bulunuz.

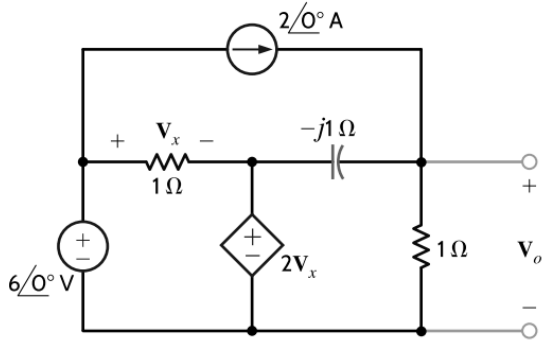


**Soru 7:**  $I_o$  akımını düğüm gerilimleri yöntemi ile bulunuz.

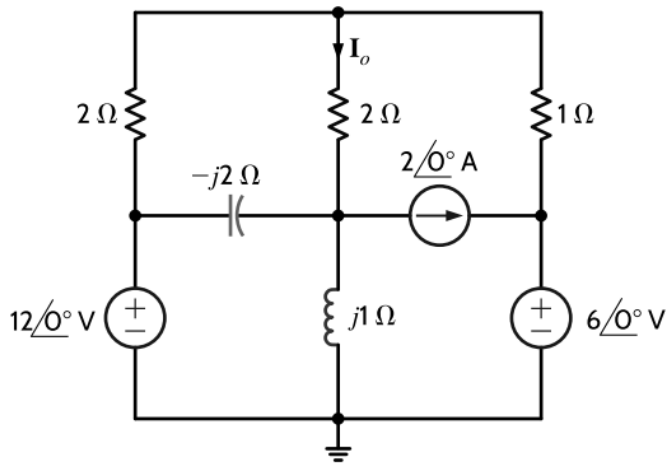

**Soru 8:**  $V_o$  voltajını ağ akımlar yöntemi ile bulunuz.

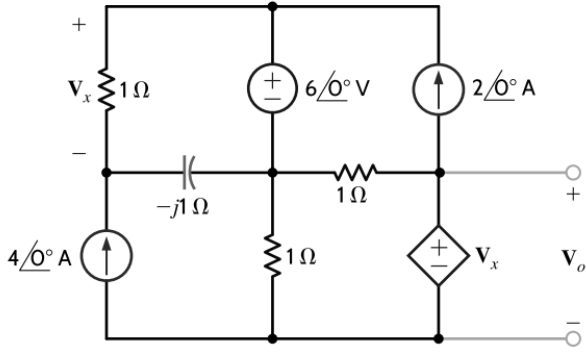

**Soru 9:**  $V_o$  voltajını ağ akımlar yöntemi ile bulunuz.

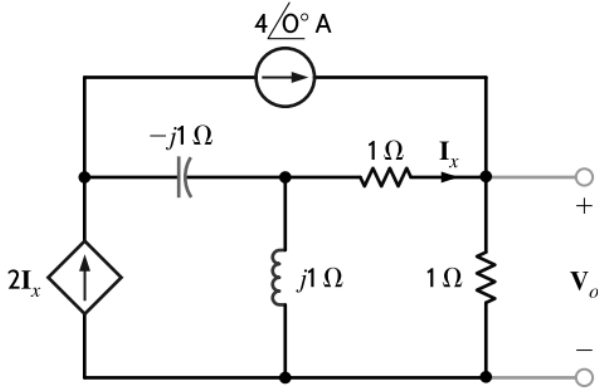

**Soru 10:**  $V_o$  voltajını ağ akımlar yöntemi ile bulunuz.

